

# Karnaugh-Diagramm

## Aufgabe 2

Nebenstehende Schaltung ist gegeben.

- Stellen Sie die Wahrheitstabelle auf
- Erstellen Sie das Karnaugh-Diagramm
- Bestimmen Sie die Minimalform

